



*KM1, KM2 - силовые контакторы*

*KV1, KV2 - реле напряжения РН1 с программируемыми задержками включения и отключения (производитель НПП "ВЭЛ")*

*KT1, KT2 - реле времени РВ2 с задержкой включения 0,5с (производитель НПП "ВЭЛ")*

*QF1, QF3 - автоматические выключатели на ток, соответствующий току нагрузки*  
*QF2, QF4 - автоматические выключатели для защиты цепей управления (предохранители 1А)*

*EL1, EL2 - лампы индикации состояния вводов.*

Схема однофазного АВР на контакторах, с двумя вводами, одной нагрузкой, приоритетом 1 ввода, электрической блокировкой контакторов и управлением от РН1.

Обсудить схему, задать технические вопросы Вы можете на форуме НПП «ВЭЛ» по адресу <http://www.wel.net.ua> или позвонив по телефону (38044) 2060812, 4348344.